

Cálculos Circuitos

Javier Estevez, Edgar Gallegos, Pablo Gualotuña

19 de julio de 2020

Determinación de la corriente y el voltaje en el resistor R_L con cada valor pedido

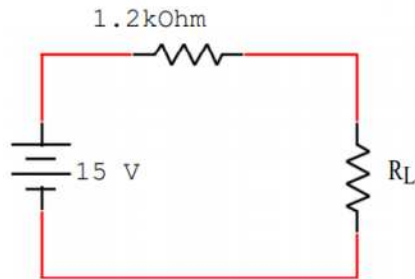


Figura 1: Circuito para comprobar el Teorema de la MTP

| |
|----------------------------|
| Resistor de 220 Ω |
| Resistor de 470 Ω |
| Resistor de 680 Ω |
| Resistor de 820 Ω |
| Resistor de 1 k Ω |
| Resistor de 1.5 k Ω |
| Resistor de 1.8 k Ω |
| Resistor de 2.2 k Ω |
| Resistor de 3.9 k Ω |
| Resistor de 4.7 k Ω |

Figura 2: Parámetros Eléctricos del circuito eléctrico

Formulas que se van a emplear:

$$V = I * R \quad (1)$$

$$V_{R_L} = \frac{R_L}{R_{TH} + R_L} V \quad (2)$$

$$P = \frac{(V_{R_L})^2}{R_L} \quad (3)$$

$$P_{max} = \frac{(V_{TH})^2}{4R_{TH}} \quad (4)$$

Empleando (1), (2) y (3):

RL=220Ω

$$V_{R_L} = \frac{220}{220 + 1200} 15$$

$$I_{R_L} = \frac{2,32}{220}$$

$$P = \frac{(2,32)^2}{220}$$

$$V_{R_L} = 2,32 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = 0,011 \text{ A}$$

$$P = 0,024 \text{ W}$$

RL=470Ω

$$V_{R_L} = \frac{470}{470 + 1200} 15$$

$$I_{R_L} = \frac{4,22}{470}$$

$$P = \frac{(4,22)^2}{220}$$

$$V_{R_L} = 4,32 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = 8.98 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$P = 0,0389 \text{ W}$$

RL=680Ω

$$V_{R_L} = \frac{680}{680 + 1200} 15$$

$$I_{R_L} = \frac{5,43}{680}$$

$$P = \frac{(5,43)^2}{680}$$

$$V_{R_L} = 5,43 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = 8 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$P = 0,04347$$

RL=820Ω

$$V_{R_L} = \frac{820}{820 + 1200} 15$$

$$I_{R_L} = \frac{6,09}{820}$$

$$P = \frac{(6,09)^2}{820}$$

$$V_{R_L} = 6,09 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = 7.43 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$P = 0,0452 \text{ W}$$

RL=1000Ω

$$V_{R_L} = \frac{1000}{1000 + 1200} 15$$

$$I_{R_L} = \frac{6,82}{1000}$$

$$P = \frac{(6,82)^2}{1000}$$

$$V_{R_L} = 6,82 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = 6.82 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$P = 0,0465 \text{ W}$$

RL=1500Ω

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{1500}{1500 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{8,33}{1500} & P &= \frac{(8,33)^2}{1500} \\ V_{R_L} &= 8,33 \text{ V} & I_{R_L} &= 5,56 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0463 \text{ W} \end{aligned}$$

RL=1800Ω

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{1800}{1800 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{9}{1800} & P &= \frac{(9)^2}{1800} \\ V_{R_L} &= 9 \text{ V} & I_{R_L} &= 5 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,045 \text{ W} \end{aligned}$$

RL=2200Ω

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{2200}{2200 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{9,71}{2200} & P &= \frac{(9,71)^2}{2200} \\ V_{R_L} &= 9,71 \text{ V} & I_{R_L} &= 4,41 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0428 \text{ W} \end{aligned}$$

RL=3900Ω

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{3900}{3900 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{11,47}{3900} & P &= \frac{(11,47)^2}{3900} \\ V_{R_L} &= 11,47 \text{ V} & I_{R_L} &= 2,94 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0337 \text{ W} \end{aligned}$$

RL=4700Ω

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{4700}{4700 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{11,95}{4700} & P &= \frac{(11,95)^2}{4700} \\ V_{R_L} &= 11,95 \text{ V} & I_{R_L} &= 2,54 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0304 \text{ W} \end{aligned}$$

Finalmente encontramos la potencia máxima transferida para ello

$$R_L = 1200\Omega = R_{TH}$$

Aplicando (4):

$$P_{max} = \frac{15^2}{4(1200)}$$

$$\boxed{P_{max} = 0,0469}$$