

# Cálculos Circuitos

Javier Estevez, Edgar Gallegos, Pablo Gualotuña

19 de julio de 2020

**Determinación de la corriente, voltaje y potencia en el resistor  $R_L$  con cada valor pedido**

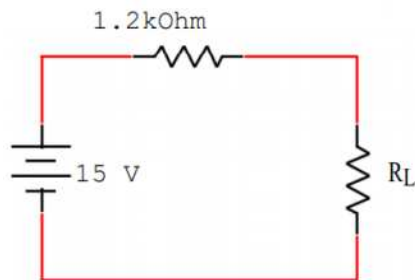


Figura 1: Circuito para comprobar el Teorema de la MTP

Resistor de 220 $\Omega$
Resistor de 470 $\Omega$
Resistor de 680 $\Omega$
Resistor de 820 $\Omega$
Resistor de 1 k $\Omega$
Resistor de 1.5 k $\Omega$
Resistor de 1.8 k $\Omega$
Resistor de 2.2 k $\Omega$
Resistor de 3.9 k $\Omega$
Resistor de 4.7 k $\Omega$

Figura 2: Parámetros Eléctricos del circuito eléctrico

Formulas que se van a emplear:

$$V = I * R \quad (1)$$

$$V_{R_L} = \frac{R_L}{R_{TH} + R_L} V \quad (2)$$

$$P = \frac{(V_{R_L})^2}{R_L} \quad (3)$$

$$P_{max} = \frac{(V_{TH})^2}{4R_{TH}} \quad (4)$$

Empleando (1), (2) y (3):

**RL=220Ω**

$$\begin{array}{lll} V_{R_L} = \frac{220}{220 + 1200} 15 & I_{R_L} = \frac{2,32}{220} & P = \frac{(2,32)^2}{220} \\ V_{R_L} = 2,32 \text{ V} & I_{R_L} = 0,011 \text{ A} & P = 0,024 \text{ W} \end{array}$$

**RL=470Ω**

$$\begin{array}{lll} V_{R_L} = \frac{470}{470 + 1200} 15 & I_{R_L} = \frac{4,22}{470} & P = \frac{(4,22)^2}{220} \\ V_{R_L} = 4,32 \text{ V} & I_{R_L} = 8.98 \times 10^{-3} \text{ A} & P = 0,0389 \text{ W} \end{array}$$

**RL=680Ω**

$$\begin{array}{lll} V_{R_L} = \frac{680}{680 + 1200} 15 & I_{R_L} = \frac{5,43}{680} & P = \frac{(5,43)^2}{680} \\ V_{R_L} = 5,43 \text{ V} & I_{R_L} = 8 \times 10^{-3} \text{ A} & P = 0,04347 \end{array}$$

**RL=820Ω**

$$\begin{array}{lll} V_{R_L} = \frac{820}{820 + 1200} 15 & I_{R_L} = \frac{6,09}{820} & P = \frac{(6,09)^2}{820} \\ V_{R_L} = 6,09 \text{ V} & I_{R_L} = 7.43 \times 10^{-3} \text{ A} & P = 0,0452 \text{ W} \end{array}$$

**RL=1000Ω**

$$\begin{array}{lll} V_{R_L} = \frac{1000}{1000 + 1200} 15 & I_{R_L} = \frac{6,82}{1000} & P = \frac{(6,82)^2}{1000} \\ V_{R_L} = 6,82 \text{ V} & I_{R_L} = 6.82 \times 10^{-3} \text{ A} & P = 0,0465 \text{ W} \end{array}$$

**RL=1500Ω**

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{1500}{1500 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{8,33}{1500} & P &= \frac{(8,33)^2}{1500} \\ V_{R_L} &= 8,33 \text{ V} & I_{R_L} &= 5,56 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0463 \text{ W} \end{aligned}$$

**RL=1800Ω**

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{1800}{1800 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{9}{1800} & P &= \frac{(9)^2}{1800} \\ V_{R_L} &= 9 \text{ V} & I_{R_L} &= 5 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,045 \text{ W} \end{aligned}$$

**RL=2200Ω**

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{2200}{2200 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{9,71}{2200} & P &= \frac{(9,71)^2}{2200} \\ V_{R_L} &= 9,71 \text{ V} & I_{R_L} &= 4,41 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0428 \text{ W} \end{aligned}$$

**RL=3900Ω**

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{3900}{3900 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{11,47}{3900} & P &= \frac{(11,47)^2}{3900} \\ V_{R_L} &= 11,47 \text{ V} & I_{R_L} &= 2,94 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0337 \text{ W} \end{aligned}$$

**RL=4700Ω**

$$\begin{aligned} V_{R_L} &= \frac{4700}{4700 + 1200} 15 & I_{R_L} &= \frac{11,95}{4700} & P &= \frac{(11,95)^2}{4700} \\ V_{R_L} &= 11,95 \text{ V} & I_{R_L} &= 2,54 \times 10^{-3} \text{ A} & P &= 0,0304 \text{ W} \end{aligned}$$

**Finalmente encontramos la potencia máxima transferida para ello**

$$R_L = 1200\Omega = R_{TH}$$

Aplicando (4):

$$P_{max} = \frac{15^2}{4(1200)}$$

$$\boxed{P_{max} = 0,0469}$$